
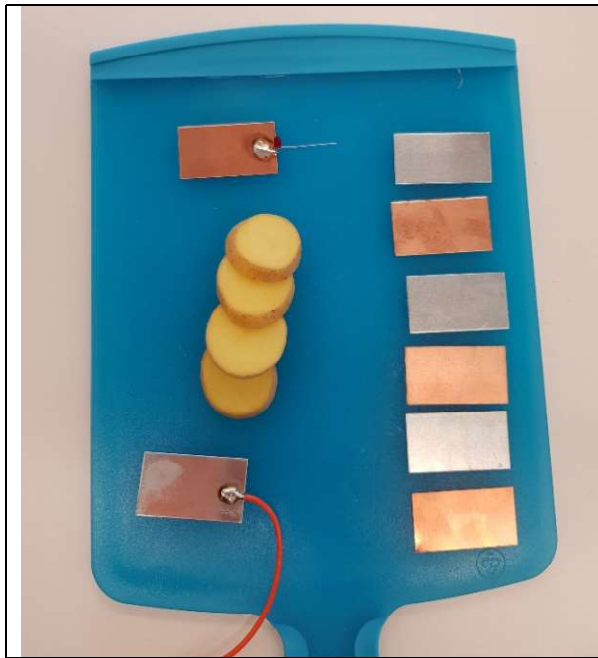


Instrucciones para una batería de patata



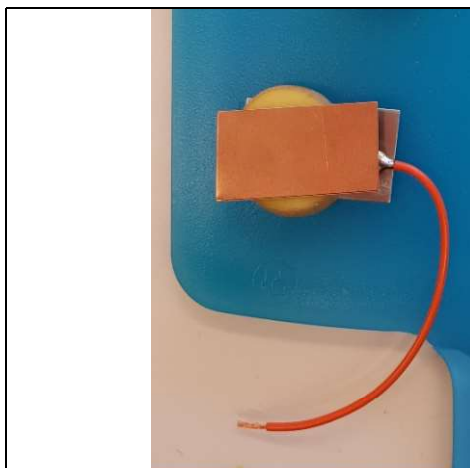


Material:

- Cortar las patatas en rodajas finas (de 3-4 mm de grosor), utilizar una cortadora de mandolina para obtener mejores resultados.
- placas de zinc y cobre
- diodo LED
- cable



La patata siempre debe estar entre la placa de cobre y zinc.
Comience con la placa de zinc con un alambre soldado. Luego coloque un trozo de patata y una placa de cobre encima.

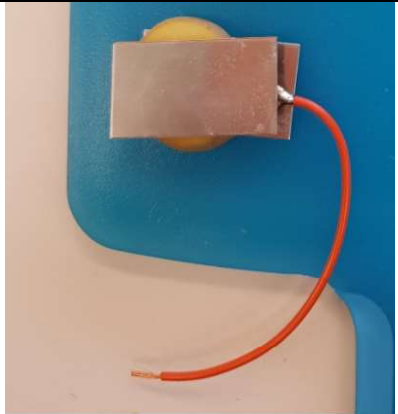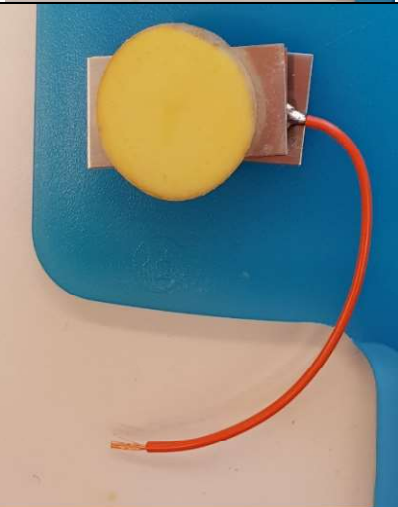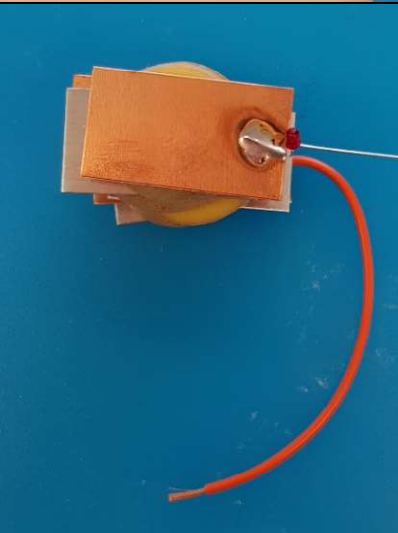	<p>Encima de la placa de cobre, coloque otra placa de zinc.</p>
	<p>Y de nuevo ponga otra rodaja de patata. Utilice siempre la misma estructura de sándwich: zinc, patatas, cobre.</p>
	<p>Coloque una placa de cobre con un LED en el último trozo de patata y cierre el circuito eléctrico con el cable.</p>