

## Actividad: batería de patatas

---

### *Construcción*

---

Dibuje las partes necesarias para una batería de patatas con un diodo. Dibuje cómo deben doblarse. A continuación monte la batería de patatas de acuerdo con las instrucciones.



---

*Cómo funciona*

---

Dibuje una batería de patatas con una luz LED usando símbolos gráficos (flechas, líneas, etc.) para demostrar cómo funciona. ¿Qué fuerzas de la naturaleza hacen el trabajo? ¿Cómo se transporta la energía? ¿Cómo hacer que la lámpara brille más?