



Activité : batterie de pommes de terre

construction

Dessinez les pièces nécessaires pour une batterie de pommes de terre avec une diode.
Dessinez comment ils doivent être assemblés. Assemblez ensuite la batterie de pommes de terre en suivant les instructions.



Comment ça marche ?

Dessinez une batterie de pommes de terre avec une LED en utilisant des symboles graphiques (flèches, lignes, etc.) pour montrer comment elle fonctionne. Quelles sont les forces de la nature qui fonctionnent ? Comment l'énergie est-elle transportée ? Comment faire pour que la lampe brille le plus fort ?