



## Atividade: Bateria de batatas

---

*estrutura*

---

Desenhe as partes necessárias para as baterias de batatas com o díodo. Desenhe a forma da qual devem ser compostas. Logo, monte a bateria das batatas de conformidade com o manual.



---

*Como funciona*

---

Desenhe a bateria de batatas com o díodo LED por meio dos símbolos gráficos (setas, linhas, etc.) que vão demonstrar como funciona. Quais são as forças da natureza que efetuam o trabalho? De que forma a energia é transportada? Que é o que devo fazer para que a lâmpada luzir com mais intensidade?