



Activitate: bateria din cartofi

construcție

Desenați piesele necesare pentru o baterie de cartofi cu o diodă. Desenați modul în care ar trebui să fie asamblate. Apoi asamblați bateria din cartofi conform instrucțiunilor.



Cum funcționează

Desenați o baterie din cartofi cu un LED, folosind simboluri grafice (săgeți, linii etc.) pentru a demonstra modul de funcționare. Ce forțe ale naturii fac acest lucru? Cum este transportată energia? Cum să faci ca lampa să strălucească cel mai intens?